
	Thema: Parallelsubtrahierer	Oberthema: LoCAD	Datum: ____/____/____
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

A 1: Du hast letzte Stunde eine umschaltbare Rechenschaltung erstellt. Die Schaltung hat noch den Nachteil, dass ein negatives Ergebnis komplementiert werden muss, um den Betrag zu ermitteln.

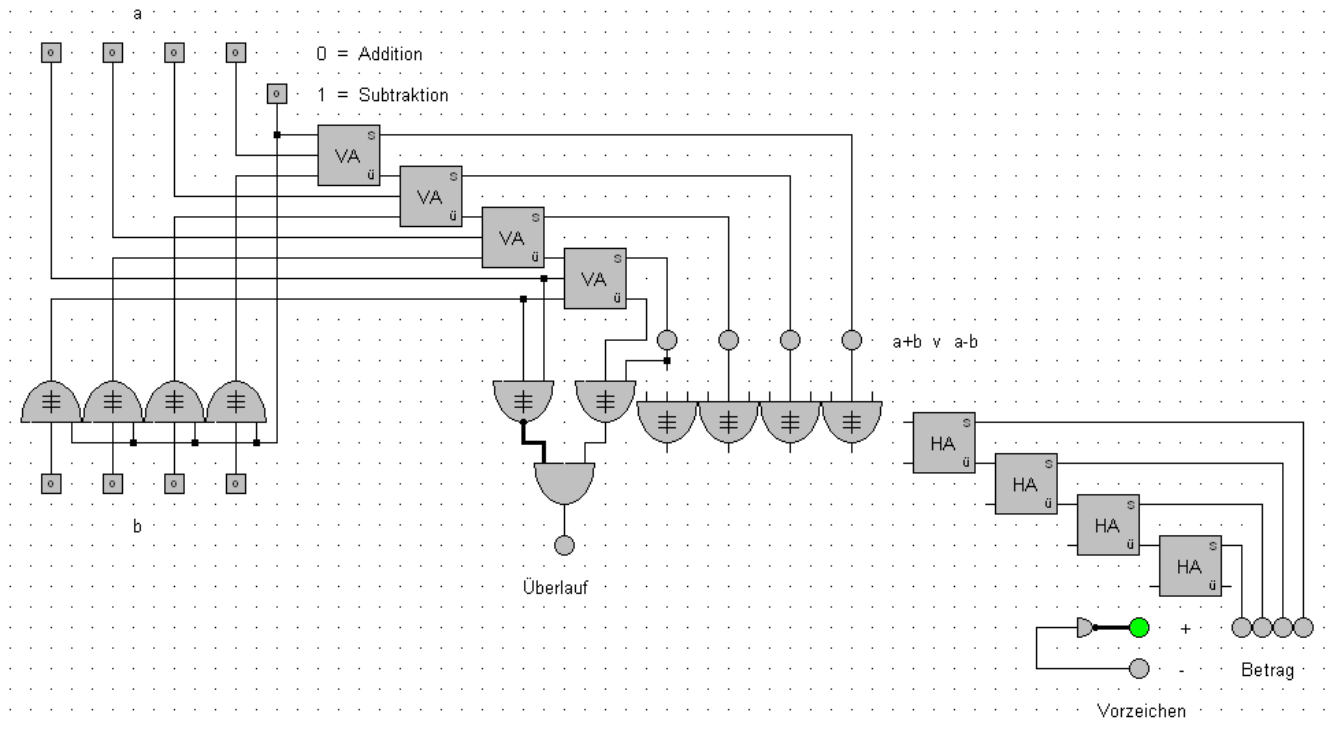- (a) Folgende Abbildung zeigt, wie man das Ergebnis in Betrag und Vorzeichen auflösen kann, damit es besser ablesbar ist. Allerdings fehlen noch die Leitungen. Ergänze diese!



- (b) Teste anschließend Deinen Aufbau in LoCAD!
 (c) Erklärt Euch in Eurer Gruppe den Aufbau!